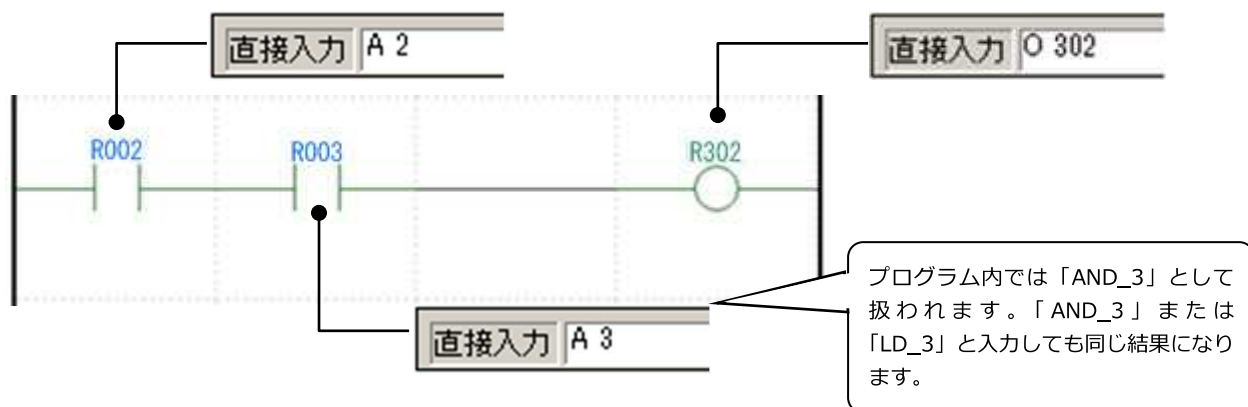


2.9. ラダープログラムの作成③（AND 回路）

2つの接点が両方ONしたときに、出力がONする回路をAND回路と呼びます。
ラダープログラムを作成して実際に動作を確認してみましょう。

■ 例題3：AND回路のプログラム（AND命令）

スイッチR002とスイッチR003の両方がONするとランプR302がONします。



■ 例題4：AND回路のプログラム（ANB命令）

スイッチR004がON、スイッチR005がOFFするとランプR303がONします。

プログラムの入力が終了したら、プログラムを転送して、動作確認してください。

