# 2.18. ワンショットタイマによる制御

ワンショットタイマ（One Shot Timer） ……一定時間だけONする信号を作るタイマ
短い信号

**例えば、ブザーの動作で考えてみましょう。**

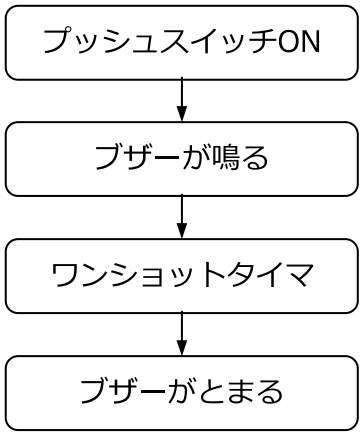


① 人がプッシュスイッチR000をONすると

② KV-7500の出力R300がON

③ スイッチがOFFになっても、
ブザーは1秒間鳴り続ける

④ 1秒間経過後、出力はOFF

■ **例題13：ワンショットタイマのプログラム**

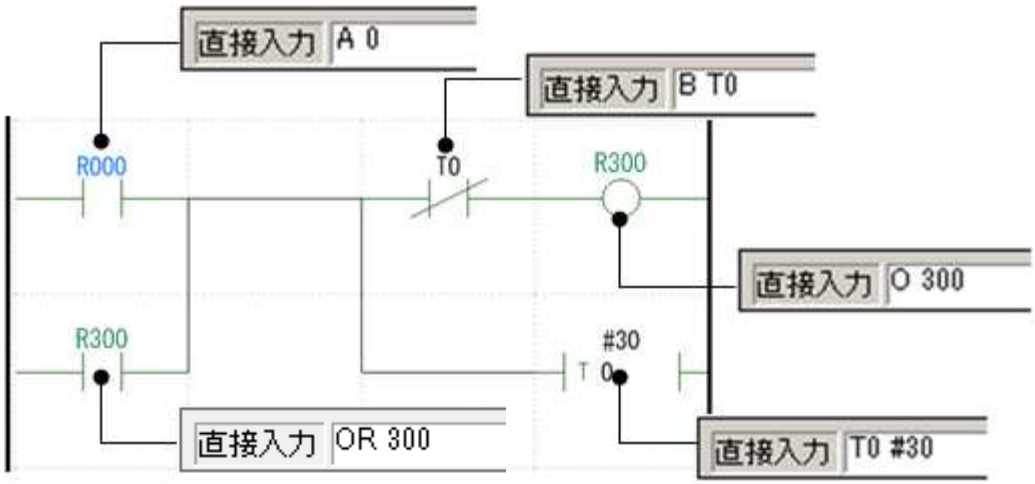


**プログラムの入力が終了したら、プログラムを転送して、動作確認してください。**